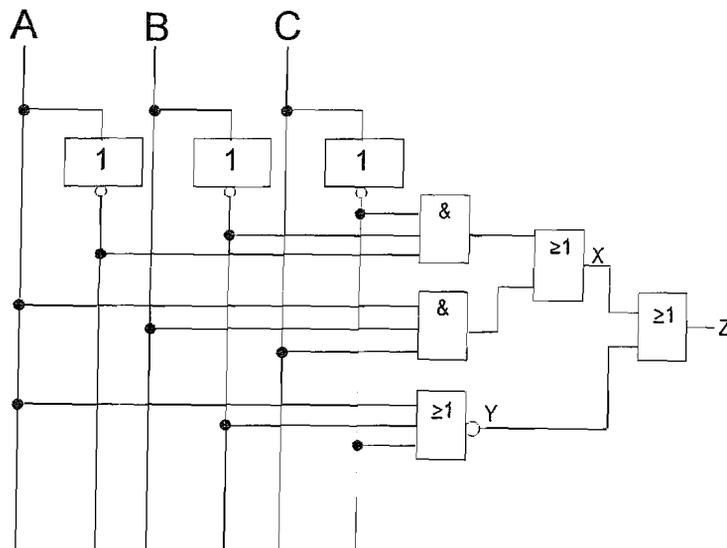


7. Bestimmen Sie für folgende Schaltung die Funktionsgleichung und stellen Sie die Wahrheitstabelle auf.



$Z =$